Nom Prénom	Compte rendu TP2	11 mars 2025
Nom Prénom	Sens du courant électrique	Classe :

Activité 1 : La rotation d'un moteur *Schématiser ci-contre les circuits réalisés en classe.* **1. Matériel utilisé :** ..... **2. Fermer le circuit.** J'observe ..... **3. Ouvrir le circuit** Inverser le sens de branchement du générateur en permutant les bornes + et - . Fermer à nouveau le circuit. J'observe	**Circuit 1** **Circuit 2**

Que peut-on conclure de cette expérience ? …….....

…….....

Activité 2 : Brancher correctement une DEL *Schématiser ci-contre les circuits réalisés en classe.* **1. Matériel utilisé :** ..... **2. Fermer le circuit.** J'observe ..... **3. Ouvrir le circuit puis retourner la DEL.** J'observe	**Circuit 1** **Circuit 2**

Que peut-on conclure de cette expérience ? …….....

…….....

Activité 3 : DEL en tête-bêche *Schématiser ci-contre les circuits réalisés en classe.* **1. Matériel utilisé :** ..... **2. Fermer le circuit.** J'observe ..... **3. Ouvrir le circuit puis retourner les deux DEL.** J'observe	**Circuit 1** **Circuit 2**

Que peut-on conclure de cette expérience ? …….....

…….....